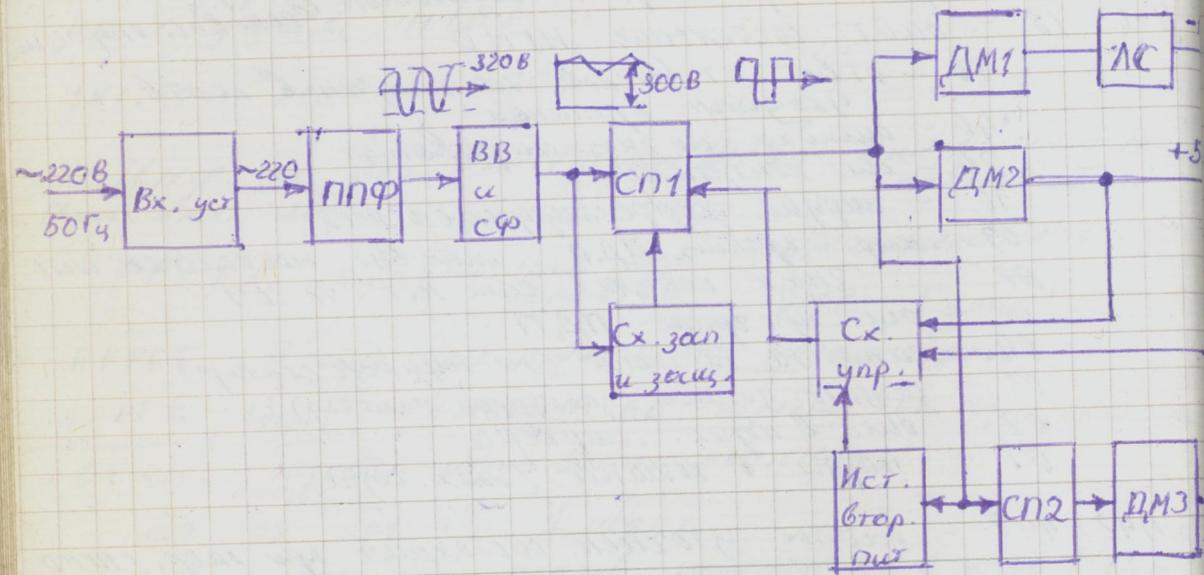


Блок питания системного модуля. ЕС 1241, Е001.04

Структурная схема.



1. Входное устройство - состоит из сетевого соединителя ХР1, предохранителей FU1, FU2 и кнопки SB1. Обеспечивает коммутацию, защиту элементов первичной цепи от К.З.
2. Помехоподавляющий фильтр - дроссели L1, L2, емкости C3 ÷ C8, C12 ÷ C17, резистор R3 для разрядки после выключения уровня U радиопомех, генерируемых в дросселе.
3. Выпрямитель и сетевой фильтр состоит из диодной мосты и емкостей C9 ÷ C11 - выпрямляют сетевое напряжение и сглаживают их колеб. в однополярное U амплитудой 250-300В.
4. Силовой преобразов-ль 1 состоит из VT1, транз. TV1, корректирующей импульсную мощность на коллекторе цепочки C20, R12, R13, VD4 и базовой упр-щей цепочки силового тр-ра VT1 - C23, VD17, VD13, VD14. Диоды VD5, VD6 служат для защиты м/сборки EY998 в случае выхода

из строя силового транзистора. Обеспечивает преобразование const U фильтра в заданное по величине (для каждого канала) ~ прямоугольное U с регулируемой скважностью импульсов с $\tau \sim 40 \mu\text{с}$.

5. Схема защиты и запуска состоит из м/сб-ки EY998 и внешних эл-тов R9, R15, R10, R4, R1, R5, R7, R11, R8, R14, VS1, C2, R2, R6, VD2.

- Функции:
- запуск СП1
 - ограничение амплитуды коллекторного тока транзистора силового преоб-ль.
 - запрет запуска СП до снижения тока заряда конденсаторов СФ до требуемого уровня.

6. Схема упр-ния состоит из EY999, R19, R20, R22, C21, C31, C36, C37. М/сборка обеспечивает упр-ние транз-ром VT1 регулированием скважности выходящего импульсов в зав-ти от разности между выходными U каналов +5 и +12В и опорным U.

7. Силовой преоб-ль 2 состоит из VT2, VD9, VD10, C24, C38, TV3 - для канала +12В.


8. Ист-к втор. пит - VD21, R23, C35, DA4, C34 - питание СЧ напряжением +15В, стабилизированным линейным стабилизатором КР142ЕН8Б - DA4. Питание усилителя мощности EY999 - 22 ÷ 30В (вых 2, 13).

9. Демодуляторы -
- ДМ1 - VD7, R16, C25 Фазочувствительный U-фильтр - первое звено - высоко
 - ДМ2 - VD8, VD12, VD15, E5, L3, C26, C27, L4, C28, C32 U-фильтр - второе звено - высоко
 - ДМ3 - VD16, VD17, E6, L5, C22, R17, C30, C33 U-фильтр - третье звено - высоко
- Обеспечивают: ограничение тока в момент выкл VT1 через C. Назначение: ограничение тока в момент выкл VT1 через C.
- однополупериодное выпрямление ~ U
 - сглаживание пульсаций выпрямленного U
- Линейный стабилизатор DA2 - КР142ЕН8Б - стабилизирует вых U канала, на основе 2-го обратного сигнала СЧ. (Встроена защита от перегрева, перегрузки, К.З.)

Описание

При вкл SB1 и сети через ДПФ поступает на VP1 и через ограничительные резисторы R4, R5 заряжает СЗ ≈ С11 до U не менее 0,8 от U сети. При этом сигнал на вх. 5 EY998 через делитель R7, R11, недостаточен для запрета вкл. и через ограничит. резистор R14 импульс тока амплитудой 0,2А с длительностью 5-8 мкс поступает в базу VT1. VT1 открывается, срабатывает В.С. по току и от-крытое состояние до тех пор, пока ток к VT1 не достигнет срабатывания защиты по току Iпор1. За это t напряжение на С35 становится достаточным

заряд вх делит.

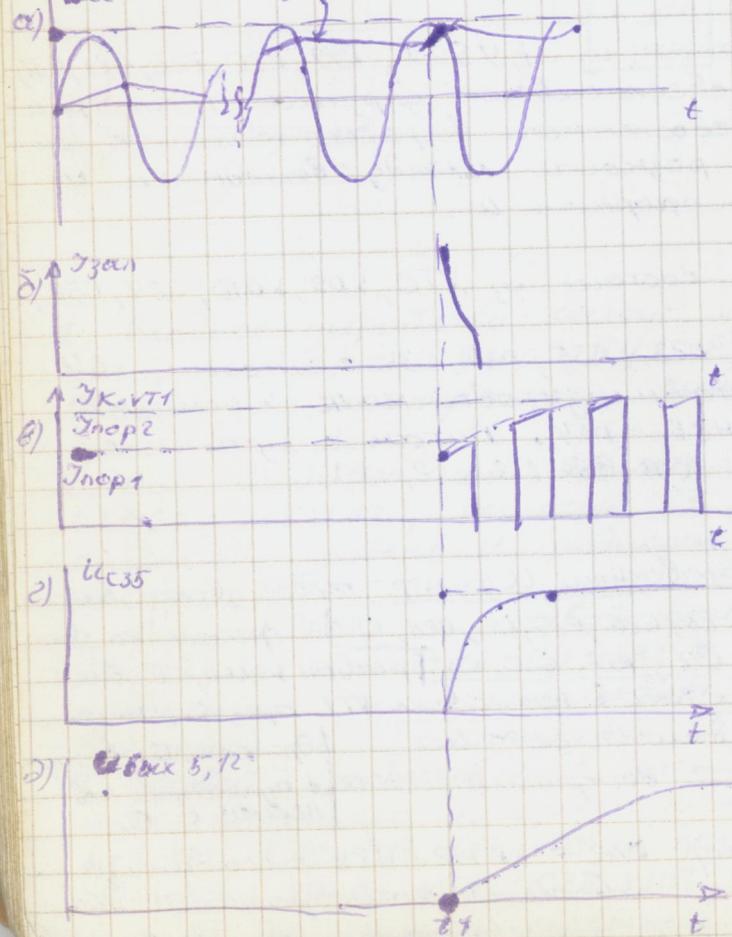

для функционирования EY999. Она контролирует упр-е преобразователем с $f = 40$ кГц (рис. 6) через TV2 и EY999 упр-ет СП2, который контролирует работу одного с СП1.

Одно t с вкл. VT1 через TV1.2 и VD2, R6, C2, R2 подается открывающий сигнал на управляющий электрод тиристора VS1. Тиристор открывается (момент t1) и быстро заряжает С9 ≈ С11 (рис. а). При возрастании вх. U повышается порог срабатывания схемы I защиты, уровень которой опр. сиг-и на датчике R7, R8, R11 и шириной импульсов на обмотке обратной связи TV1.3

В режиме к.з или перегрузки по I происходит AVT1. При достижении уровня Iпор2 ↓ t импульса коллекторного тока, что ↓ t импульса U на обмотке TV1.3, что ↓ порог срабатывания защиты по I (EY998), а след-но ↓ мощность, подаваемой в нагрузку.

Микросборка EY999

- выполняет тактовые импульсы 40 кГц - DA1, R7-R12, C1, C2, VD5. Переключатель DA1 при U на C1 и R8.
- формирование пилообразного U, необходимого для работы R13-R15, C3, VD6
- формирование вх. сиг-в +5 и +12В с пилообразным U и выработка прямоуг. импульсов, длительность паузы = длительность импульсов открытых состояний силовых транз-в (DA2, DA3)
- защита от перекопления +12В

Эпит - вх 19 +15В, вх 20 - +9В

Микросборка EY998

- запуск СП - VT2, VT3
- ограничение амплитуды I VT1 (DA1, VT5-7, R7-R6)
- запрет запуска СП до опр. зарядки С9.

Эпит 23 - запуск, ~~защита~~
Засирание VT1 при импульсах 12-14 обмотки TV21